

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2	ГРУППА 06	2023
Построение логических схем	ПРОЗОРОВА ВАРВАРА ВЛАДИСЛАВОВНА	

### Инструментарий и требования к работе:

Logisim-evolution и Icarus Verilog 10

### Ссылка на репозиторий:

<https://github.com/skkv-mkn/mkn-comp-arch-2023-circuit-stepashka-21>

### Схема в logisim.

\* \_\_\_\_ – функция реализована в verilog, в момент производства схемы в logisim так сделать не догадалась.

**dec3\_5** – стандартный дешифратор (получается 5 битов, так как на вход подаются нормальные числа, приведенные по модулю 5), но выводит элементы снизу вверх, так как стек будет заполняться по уровням снизу вверх (если будет заполнена пятая ячейка, то потом он перескочит в первую, все норм).

**dec2\_4** – стандартный дешифратор.

**c5\_3, c4\_2** – стандартные шифраторы.

**mx2\_1** – стандартный мультиплексор для двух битов.

\***mx3\_1** – мультиплексор для трех битов, получается из 3 обычных мультиплексоров попарным “сравнением”.

\***mx4\_1** – мультиплексор для четырех битов, получается из 4 обычных мультиплексоров попарным “сравнением”.

\***mx5\_1** – мультиплексор для пяти битов, получается из 5 обычных мультиплексоров попарным “сравнением”.

**mx20\_4** – мультиплексор для 20 битов с выводом 4 из них, то есть 5 раз сравнивает четверки битов.

**jk\_trig** – обычный jk-триггер с reset (в verilog его нет, там сразу d\_trig)

**d\_trig** – тот же самый jk-триггер только j и k становятся d и -d соответственно.

**mem1** – ячейка памяти для одного бита x из d\_trig с функцией reset (вход rst).

**mem2, mem3** – ячейки памяти для двух и трех битов из mem1.

**mem4** – ячейка памяти для четырех битов с функцией wr – нужно ли что-то менять, пригодится при push.

**add1mod5** – получает на вход 2 бита и отдельный бит для возможного переноса, складывает стандартно.

**add3mod5** – получает на вход 3 бита одного числа и 3 бита другого числа, складывает стандартно в столбик, в случае первого сложения переноса нет, поэтому константа 0. Если получается 4 бита, то с помощью mod5\_4bit переводит их в три бита.

**mod5min3** – получает на вход число  $x$ , приведенное по модулю 5, кодирует его 5 элементов, затем переворачивает эти 5 элементов, получается число  $5 - x$ , а потом нужно прибавить 1, так как шифратор тоже прибавляет 1, но при переворачивании получается  $-1$ .

**mod5\_4bit** – получает на вход 4 бита ( $q_0, q_1, q_2, q_3$ ), попарно сравнивает первый с третьим и второй с четвертым, так как двоичная запись кодируется как  $q_0 \cdot 1 + q_1 \cdot 2 + q_2 \cdot 4 + q_3 \cdot (8 \bmod 5 = 3)$ . То есть если первый и третий или второй и четвертый вместе или 1, или 0, то можно сразу писать два нуля, ведь по модулю 5 они и правда 0. Дальше прибавляет к концовке числа 11 (то есть как бы 3) для случая, если первый (четвертый) бит так и остался 1 (то есть можно стереть этот старший бит, но только тогда, когда к числу прибавится 3), смотрит на возможные переносы, в случае, когда получается 110, выводит 001.


**stack** – здесь происходит все работа стека; отдельно реализовывается работа с индексами: изначально 0, потом в зависимости от команды либо ничего не происходит, если por; либо делаются замены в стеке и потом к индексу  $+1 \bmod 5$ , если push; либо выводит нужное значение по индексу  $= \text{текущий индекс} - 1 \bmod 5$ , и сам индекс  $-1 \bmod 5$ , если por; либо берет значение индекса со входа, вычитает это значение из 5 с помощью mod5min3 и прибавляет его к текущему индексу стека ( $x - y = x + (5 - y) \bmod 5$ ), сам индекс при этом сохраняется для последующих операций, а на выход идет значение из ячейки с получившимся индексом, если get.

Каждая из ячеек хранится в mem4, в каждом из mem4 по 4 бита значения. Как работают все mem4? Если команда clk + push, то срабатывает wr, который является символом того, что нужно перезаписать стек, иначе ничего не происходит. В случае get и por необходим вывод. Это реализуется в самом низу схемы. В случае por сначала нужно сдвинуть индексы на 1 по циклу, если get, то все и так уже на нужном месте.


### Проверка работы:

Приходится показывать работу именно на этой схеме, так как у меня реализован вывод значений только при командах pop и get.


reset:

 


push 0001 (справа синий провод означает, что вывода нет; у нижнего mem'a видно, что нижний провод один стал светло зеленый, там записалась 1):

 


push 0011:

 


push 0111:

 


pop:

 

и выводится последний:


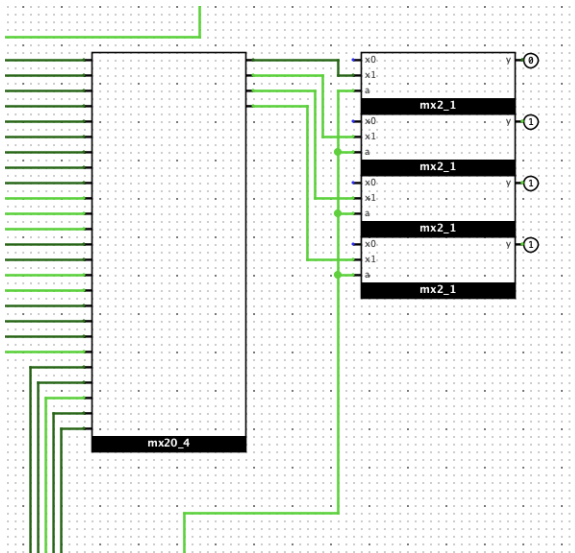


 push 0101 (вывода нет, заменилась вторая снизу ячейка):




get 1000 (то есть минус один от текущей, вывелся предыдущий):

  
((вместо подачи индексы в моей схеме для get значение ячейки подается 4битным числом, вместо значения для push.))



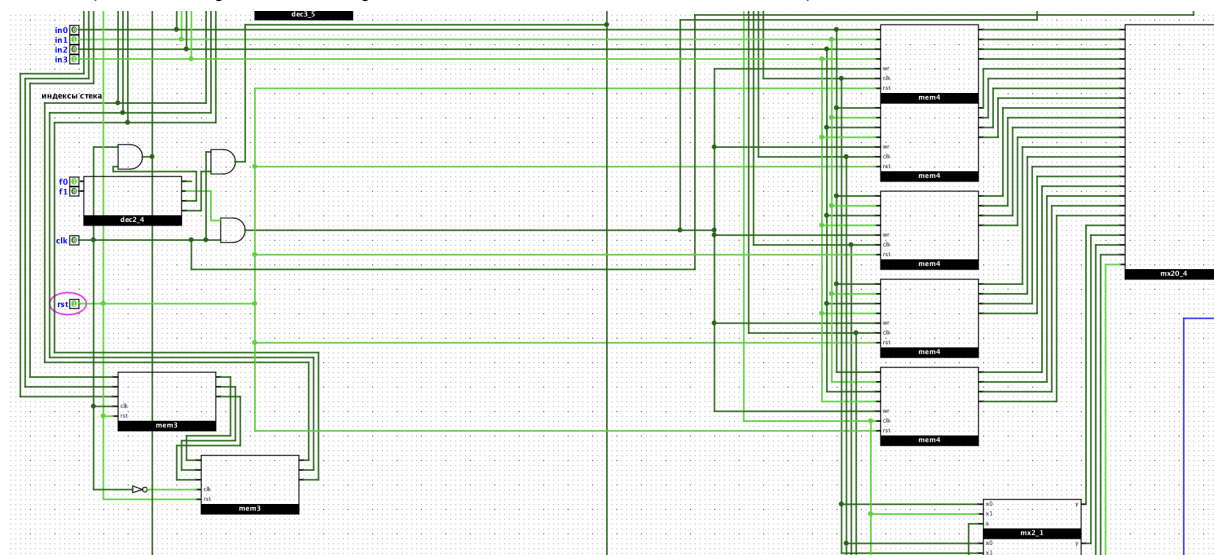reset (все обнулилось, указатель на нижней ячейке):



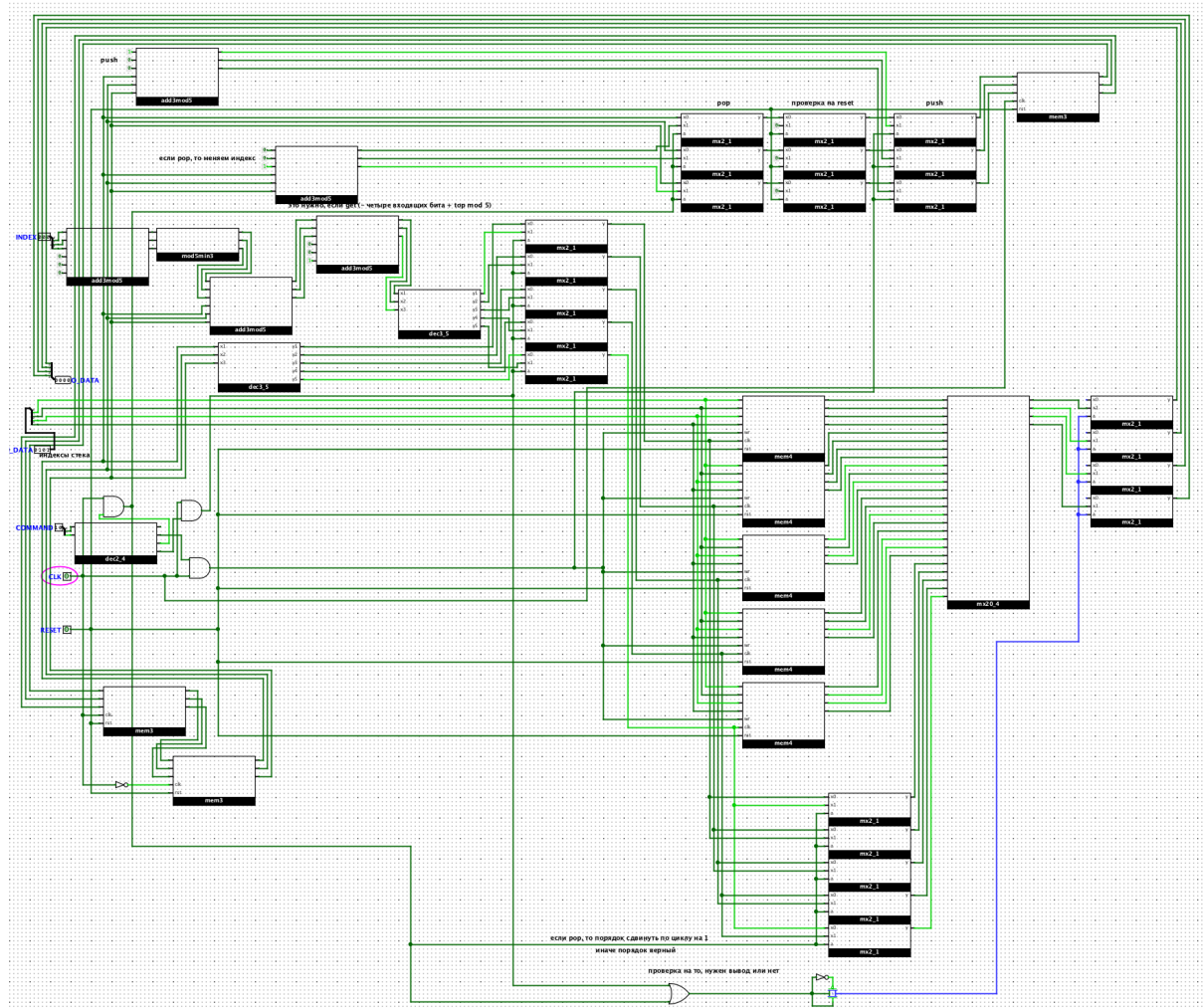
(сейчас схема выглядит немного по-другому, я заменила все входы, состоящие из четырех/трех/двух битов, на четырех/трех/двух-битовый один вход; также подвела выходы ко входам, чтобы было удобнее тестировать (и попытаться сделать входо-выход, но безуспешно..))


 
### Verilog 1:

все функции названы и работают так же, как в схеме logisim.

(например, вот схема мультиплексора mx2\_1 и тест для нее)



```

48 module mx2_1(output y, input x0, input x1, input a);
49     wire s1, s2;
50
51     not(b, a);
52     and(s1, x0, b);
53     and(s2, x1, a);
54     or(y, s1, s2);
55
56 endmodule

```

```

module mx2_1_tb_;
  reg x0, x1, a;
  wire y;
  mx2_1 w(y, x0, x1, a);
  initial begin
    x0 = 1; x1 = 0; a = 0;
    #1;
    $display(y);
  end
endmodule

```

Тесты такие же, как и в Verilog 2 (см. ниже).

### Verilog 2:

Стек – массив длины 5.

Каждая операция меняет индекс (index) в соответствии с командой:

por: skip

push: ячейке присваивается значение из I\_DATA; index: если был 4, то станет 0, иначе  $+1 \bmod 5$

por: если index был 0, то станет 4, иначе  $-1 \bmod 5$ ; выводится значение по получившемуся индексу

get: index каким был, таким и остается; если  $\text{index} == 0$ , то выводится ячейка с индексом  $4 - \text{INDEX} \bmod 5$ , иначе выводится ячейка с индексом  $= (\text{index} - 1 < \text{INDEX} \% 5) ? (\text{index} - 1 + 5 - \text{INDEX} \% 5) : (\text{index} - 1 - \text{INDEX} \% 5)$ . Все условия нужны для того, чтобы избежать переполнения. Так, например,  $4 + 5 \bmod 5 = 1$ , а на деле 4, или  $4 + 4$  получается 0, хотя по факту 3.

Сам код работает только в случае, если выдано либо clk, либо reset (для этого есть: `always@(...)` ).

### Тесты:

Вывод в формате:

CLK, RESET, COMMAND, INDEX, I\_DATA, O\_DATA

reset

0	1	00	000	0000	0000
---	---	----	-----	------	------

push: 0001 и 0011

1	0	01	000	0001	0000
---	---	----	-----	------	------

1	0	01	000	0011	0000
---	---	----	-----	------	------

get по индексам от 0 до 7

1	0	11	000	0011	0011
---	---	----	-----	------	------

1	0	11	001	0011	0001
---	---	----	-----	------	------

1	0	11	010	0011	0000
---	---	----	-----	------	------

1	0	11	011	0011	0000
---	---	----	-----	------	------



1	0	11	100	0011	0000
1	0	11	101	0011	0011
1	0	11	110	0011	0001

push: 0111, 1111, 1110, 1100, 1000 (первые две ячейки перезапишутся)

1	0	01	110	0111	0000
1	0	01	110	1111	0000
1	0	01	110	1110	0000
1	0	01	110	1100	0000
1	0	01	110	1000	0000

pop по индексам от 0 до 10 (проверка перезаписи; это два цикла, вернемся в исходную)

1	0	10	110	1000	1000
1	0	10	110	1000	1100
1	0	10	110	1000	1110
1	0	10	110	1000	1111
1	0	10	110	1000	0111
1	0	10	110	1000	1000
1	0	10	110	1000	1100
1	0	10	110	1000	1110
1	0	10	110	1000	1111
1	0	10	110	1000	0111

push: 1001 и 1011

1	0	01	110	1001	0000
1	0	01	110	1011	0000

pop по индексам от 0 до 5

1	0	10	110	1011	1011
1	0	10	110	1011	1001
1	0	10	110	1011	1000
1	0	10	110	1011	1100
1	0	10	110	1011	1110

get по индексам от 0 до 7

1	0	11	000	1011	1011
1	0	11	001	1011	1001
1	0	11	010	1011	1000
1	0	11	011	1011	1100
1	0	11	100	1011	1110
1	0	11	101	1011	1011
1	0	11	110	1011	1001

reset

0	1	11	110	1011	0000
---	---	----	-----	------	------

pop по индексам от 0 до 5

1	0	10	110	1011	0000
---	---	----	-----	------	------

1	0	10	110	1011	0000
1	0	10	110	1011	0000
1	0	10	110	1011	0000
1	0	10	110	1011	0000

push: 0110

1	0	01	110	0110	0000
---	---	----	-----	------	------

get по индексам от 0 до 7

1	0	11	000	0110	0110
1	0	11	001	0110	0000
1	0	11	010	0110	0000
1	0	11	011	0110	0000
1	0	11	100	0110	0000
1	0	11	101	0110	0110
1	0	11	110	0110	0000

### Что изменилось?

В отчете: подробнее описала работу функций, добавила тесты для verilog

В logisim: исправила get (раньше он менял индекс вершины стека, сейчас — нет); улучшила проверку индекса по модулю 5 (при get); исправила внешний вид (видимо, в худшую сторону), изменила названия входов/выходов

В verilog: написала тесты (они одинаковые и для 2.1, и для 2.2). Написала структурную модель (с нуля) и исправила поведенческую модель.